

Национальный исследовательский университет ИТМО (Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Дисциплина: Дискретная математика **Отчет по заданиям для закрытия академической разницы**Вариант 4

Студент: *Евстигнеев Дмитрий* Группа: *R3242* Преподаватель: *Халимон Виктория Ивановна*


Пятое задание.

1. (av(r(b*c*d)))*(r(a*c))

Таблица истинности

а	b	С	d	b& c	(b&c)& d	⊏((b&c)& d)	av(⊏((b&c)&d))	a& c	⊏(a&c)	(av(r((b&c)&d)))&(r(a& c))
0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1	1 0 1		1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0

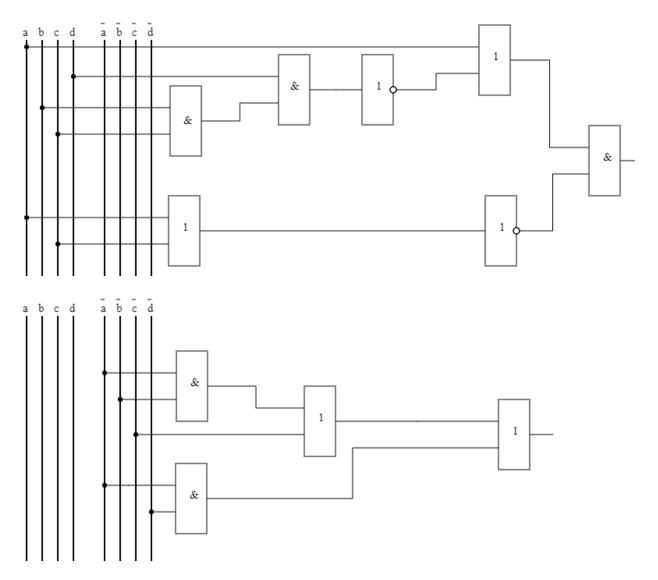Упрощенное логическое выражение: $f=\overline{a}\,\overline{b}\,ee\,\overline{c}\,ee\,\overline{a}\,\overline{d}$




2. ((a*¬(b))¬c)*((¬(a)¬b)¬¬(c))

Таблица истинности

	Таолица истинности											
а	b	С	b	a&(⊏b)	(a&(⊏b))v c	г a	(⊏a)v b	C	((¬a)vb)v(¬ c)	((a&(¬b))vc)&(((¬a)vb)v(¬ c))		
0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0		
0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1		
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0		
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1		
1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1		
1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0		

									1	
1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1

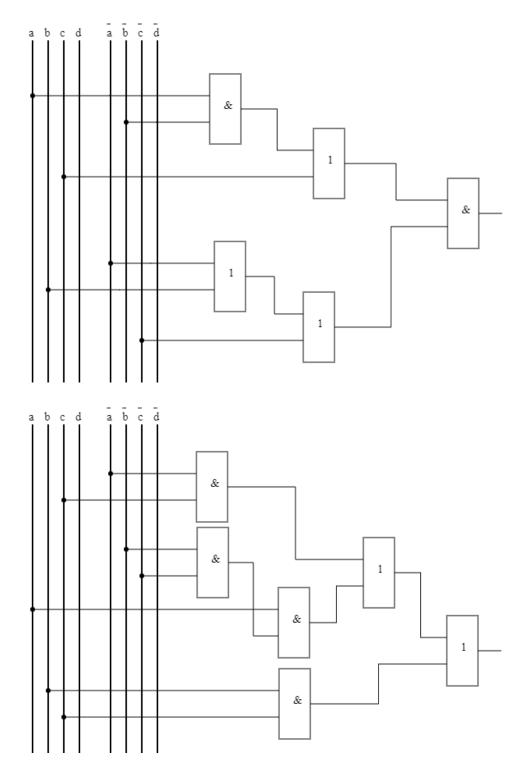Упрощенное логическое выражение: $f=\overline{a}c\vee a\overline{b}\,\overline{c}\vee bc$




Шестое задание.

1. a*b*(c∨d)∨⊏(b*c*d)∨a*b*c

Таблица истинности

		1 6	וונטו	ица	VICTVII	нности						
а	b	С	d	a & b	c v d	(a&b) &(cvd)	b & c	(b& c)& d	⊏((b& c)&d)	((a&b)&(cvd))v (r((b&c)&d))	(a& b)& c	(((a&b)&(cvd))v(¬((b &c)&d)))v((a&b)&c)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1

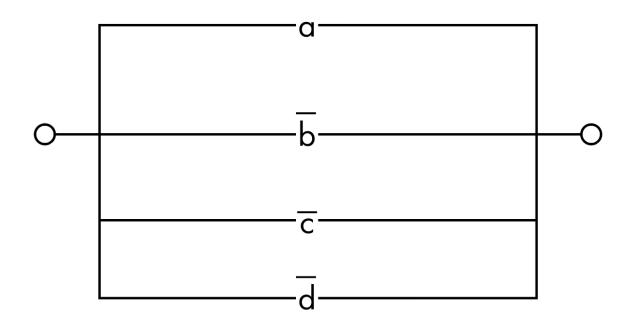Минимизированное логическое выражение: $f=\overline{b} ee \overline{c} ee \overline{d} ee a$




2. (a*¬(b)*¬(a))∨(c*¬(a))∨¬(c*b)∨c


Таблица истинности

				•								
а	b	С	b	a& (r b)	а	(a&(r b))&(r a)	c& (r a)	((a&(rb))& (ra))v(c&(ra))	c & b	⊏(c& b)	(((a&(¬b))&(¬a)) v(c&(¬a)))v(¬(c &b))	((((a&(¬b))&(¬a)) v(c&(¬a)))v(¬(c& b)))vc
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

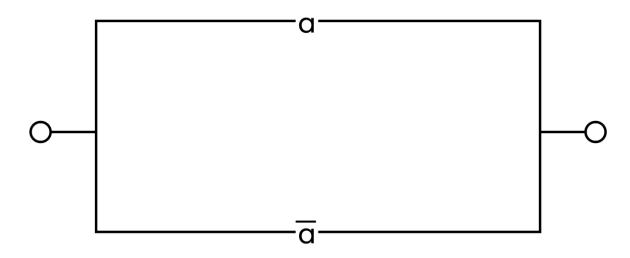Минимизированное логическое выражение: $f=\overline{a}\vee a$ = 1



Или

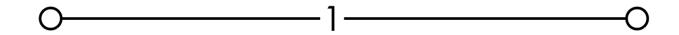


3. ((a*¬(b))∨c)*(¬(a∨b)∨¬(c))

Таблица истинности


				ia morm							
а	b	С	b	a&(⊏ b)	(a&(⊏b))vc	г((a&(гb))vc)	av b	⊏(av b)	C	(¬(avb))v (¬c)	(¬((a&(¬b))vc))&((¬(av b))v(¬c))
0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0

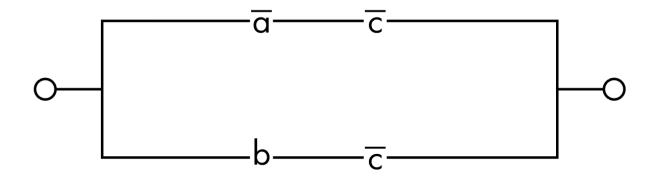Минимизированное логическое выражение: $f=\overline{a}\,\overline{c}\vee b\overline{c}$




Седьмое задание.

1. (¬x1∨¬x2)*x3=y1

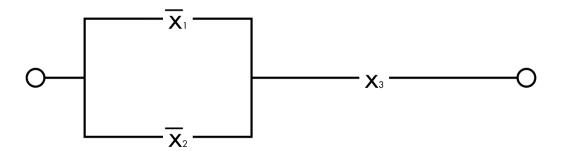

2. (x3 NOR x2)*x1=y2

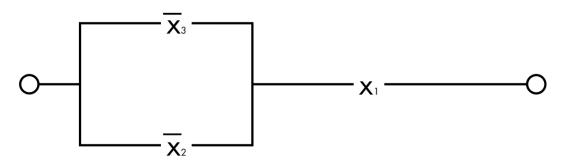

3. (A*B)* ¬A*(¬B*¬C)=0

